

Práctica 2: Ley de voltajes de Kirchhoff

Laboratorio de electrónica general

Realice las siguientes actividades

- Resuelva el circuito de la figura (1) por medio de análisis de mallas,
- calcule los voltajes en cada una de las resistencias,
- calcule la potencia en cada una de las resistencias.

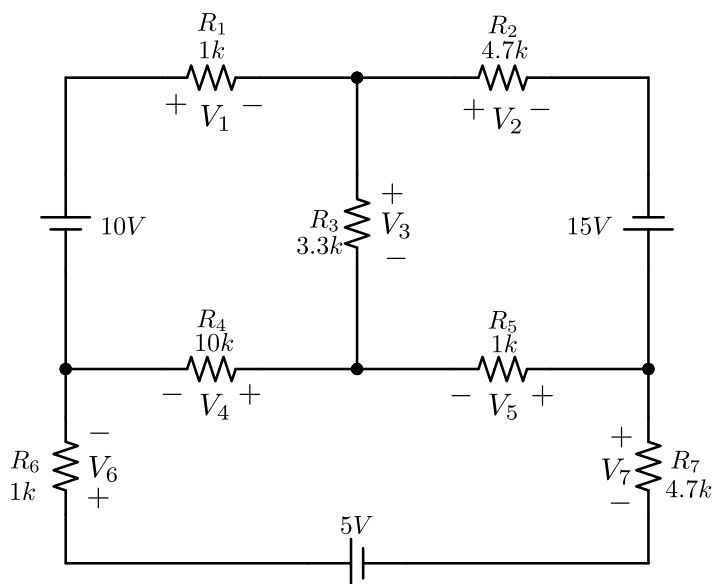


Figura 1: Circuito de 3 mallas