

Preinforme 3: Ley de corrientes de Kirchhoff

Laboratorio de electrónica general

Realice las siguientes tareas:

- Resuelva el circuito de la figura (1) por medio de análisis de nodos,
- calcule la corriente en cada una de las resistencias,
- calcule la potencia en cada una de las resistencias.

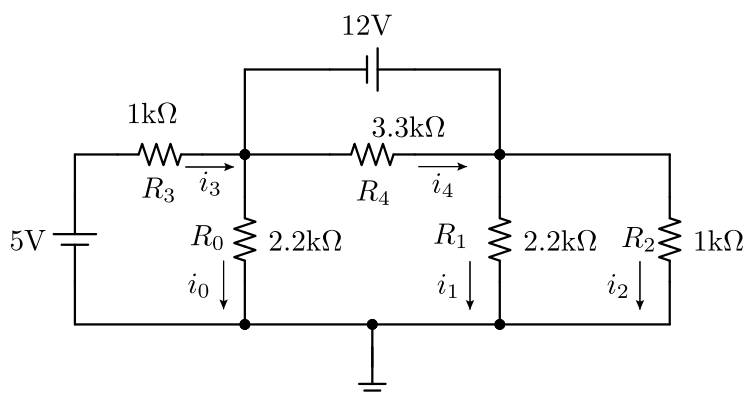


Figura 1: