

Preinforme 4: Teorema de superposición

Laboratorio de electrónica general

Materiales

- 3 resistencias de $1\text{k}\Omega$
- 1 resistencia de $2,2\text{k}\Omega$
- 1 resistencia de $3,3\text{k}\Omega$
- 1 resistencia de $10\text{k}\Omega$
- 1 resistencia de $4,7\text{k}\Omega$
- Fuente DC de 3 canales
- Multímetro

Trabajo previo

Utilice el teorema de superposición para calcular el voltaje V para el circuito de la figura (1).

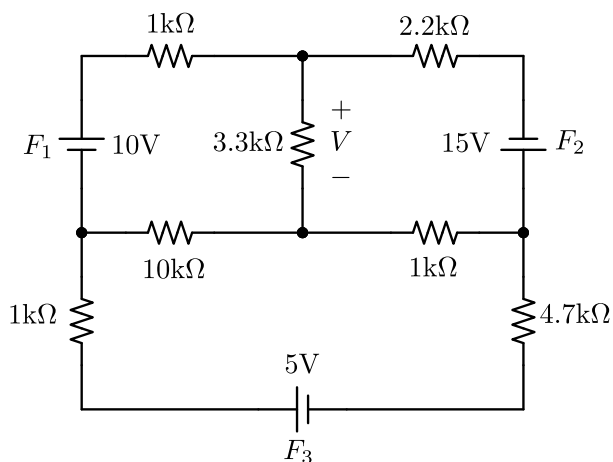


Figura 1: Circuito electrico